
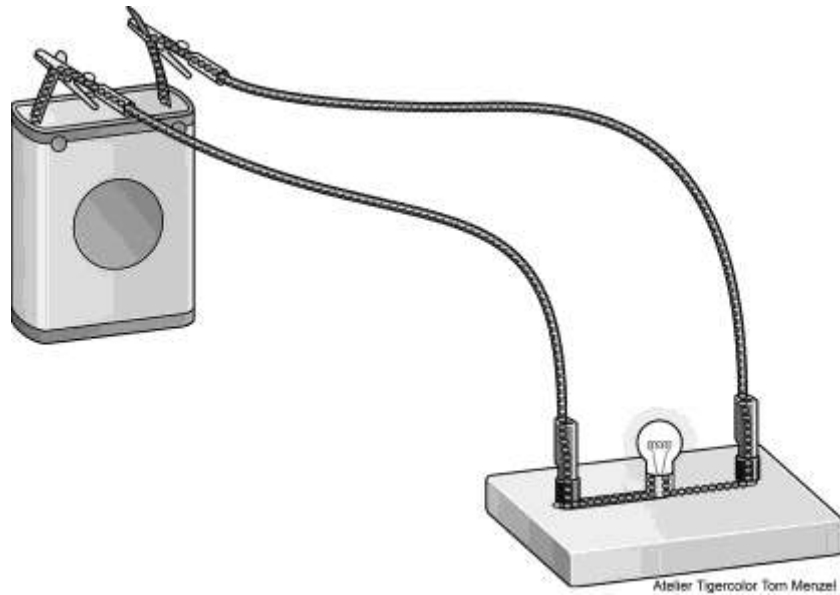


III Was ist Strom?

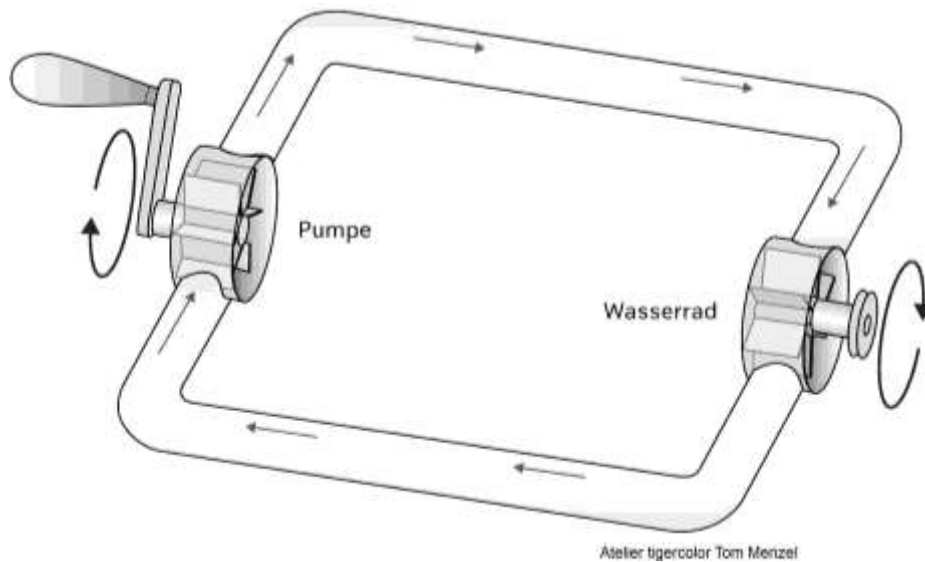1. Zeichne die Flussrichtung der Elektronen in die Grafik ein.



- 2.a Vergleiche das Modell mit dem elektrischen Stromfluss.



- b Beschreibe, wie das Modell angepasst werden muss, wenn im Stromkreis ein Schalter eingebaut wird.
